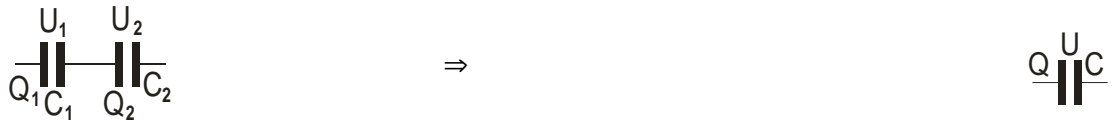


## 4.1.12 Sériové zapojení kondenzátorů


**Předpoklady:** 4111, 4104

Zjednodušování sériového zapojení kondenzátorů



Hledám místo dvou sériově zapojených kondenzátorů jeden, který se zvenku chová stejně  $\Rightarrow$  bylo by na něm stejné napětí i náboj jako na obou předchozích dohromady

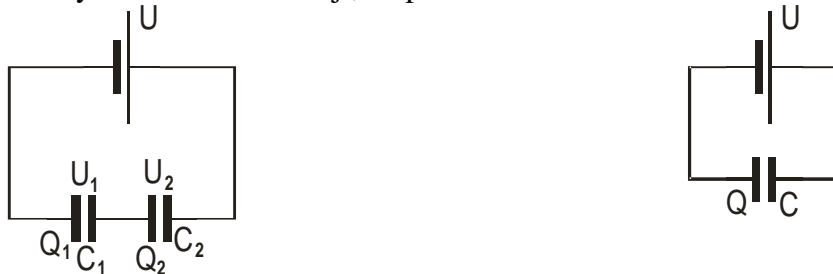Zapojím kondenzátory do obvodů a sleduji, co platí:



Platí:

- $Q = U \cdot C$  ,  $Q_1 = U_1 \cdot C_1$  ,  $Q_2 = U_2 \cdot C_2$  - vztah mezi náboj, napětím a kapacitou
- $Q = Q_1 = Q_2$  - zvenku musí kondenzátory vlevo vypadat stejně jako kondenzátor vpravo  $\Rightarrow$  levá deska kondenzátoru  $C_1$  má stejný záporný náboj jako levá deska kondenzátoru  $C$  a zároveň pravá deska kondenzátoru  $C_2$  má stejný kladný náboj jako pravá deska kondenzátoru  $C$  , náboje na obou deskách všech kondenzátorů musí být stejné  $\Rightarrow$  platí  $Q = Q_1 = Q_2$  (navíc se náboje na vnitřních deskách vytvářejí indukci)
- $U = U_1 + U_2$  - napětí baterie = potenciální energie, kterou elektrony získávají díky baterii  $\Rightarrow$  dokud nebude mezi krajními deskami kondenzátorů stejný potenciálový rozdíl, budou se kondenzátory nabíjet

$$U = U_1 + U_2$$

$$\text{dosadím: } Q = U \cdot C \Rightarrow U = \frac{Q}{C} \text{ , } Q_1 = U_1 \cdot C_1 \Rightarrow U_1 = \frac{Q_1}{C_1} \text{ , } Q_2 = U_2 \cdot C_2 \Rightarrow U_2 = \frac{Q_2}{C_2}$$

$$\frac{Q}{C} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} \quad \text{použiji: } Q = Q_1 = Q_2$$

$$\frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} \quad \text{dělím } Q$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

platí i pro více kondenzátorů ve tvaru  $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$

**Př. 1:** Dva kondenzátory o kapacitách  $2200 \mu\text{F}$  a  $1600 \mu\text{F}$  jsou sériově připojeny k napětí 24 V. Urči:

- kapacitu kondenzátoru, který by je mohl nahradit
- náboj, který by se na kondenzátoru s kapacitou z bodu a) nashromáždil po připojení na napětí 24 V
- napětí, které se vytvoří na těchto kondenzátorech. Nebude překročena maximální přípustná hodnota napětí 16 V?
- zkontroluj, zda je celkové napětí na obou kondenzátorech rovno napětí zdroje 24 V

$$C_1 = 2200 \mu\text{F} = 2,2 \cdot 10^{-3} \text{ F} \quad C_2 = 1600 \mu\text{F} = 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ F}$$

a) celková kapacita

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{C_1 + C_2}{C_1 \cdot C_2}$$

$$C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = \frac{2,2 \cdot 10^{-3} \cdot 1,6 \cdot 10^{-3}}{2,2 \cdot 10^{-3} + 1,6 \cdot 10^{-3}} \text{ F} = 9,26 \cdot 10^{-4} \text{ F}$$

b) náboj na kondenzátoru C

$$Q = C \cdot U = 9,26 \cdot 10^{-4} \cdot 24 \text{ C} = 2,2 \cdot 10^{-2} \text{ C}$$

stejný náboj je i na obou kondenzátorech, které jsem spojoval

$$Q = Q_1 = Q_2 = 2,2 \cdot 10^{-2} \text{ C}$$

c) napětí na kondenzátorech  $C_1$  a  $C_2$

$$Q_1 = C_1 \cdot U_1 \Rightarrow U_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{2,2 \cdot 10^{-2}}{2,2 \cdot 10^{-3}} \text{ V} = 10 \text{ V}$$

$$Q_2 = C_2 \cdot U_2 \Rightarrow U_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{2,2 \cdot 10^{-2}}{1,6 \cdot 10^{-3}} \text{ V} = 14 \text{ V}$$

Obě napětí jsou menší než 16 V  $\Rightarrow$  kondenzátory se nezničí


Na menším kondenzátoru je větší napětí  $\Rightarrow$  logické, pokud musím na menší kondenzátor nashromáždít stejný náboj musí na něm být větší napětí

d) kontrola výsledného napětí

$$U = U_1 + U_2 = 10 + 14 \text{ V} = 24 \text{ V} \quad \text{součet napětí na kondenzátorech je roven napětí zdroje.}$$

Na první pohled překvapivé, že spojením dvou kondenzátorů vznikl kondenzátor s menší kapacitou. Na druhý pohled je to logické, při nabíjení se musí náboj shromážďovat dvakrát (na obou kondenzátorech)  $\Rightarrow$  napětí baterie se musí rozdělit na dvě části (každá nabije jeden z kondenzátorů)  $\Rightarrow$  na každý z kondenzátorů zbude menší napětí, než kdyby byl zapojený sám  $\Rightarrow$  nashromážděný náboj je menší než by se nashromáždil na jediném z kondenzátorů

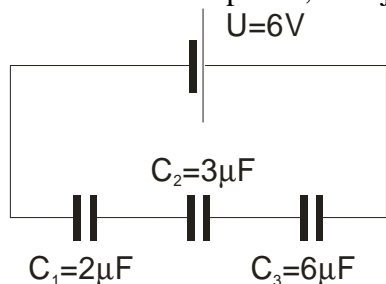**Př. 2:** Urči celkovou kapacitu, náboje a napětí na všech kondenzátorech u následujícího zapojení.



Všechny kondenzátory jsou zapojeny sériově  $\Rightarrow$  nahradím je jedním, pro něj spočítám náboj a tento náboj se nashromáždí na všech kondenzátorech v zapojení.

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{C_2 \cdot C_3 + C_1 \cdot C_3 + C_1 \cdot C_2}{C_1 \cdot C_2 \cdot C_3}$$

$$C = \frac{C_1 \cdot C_2 \cdot C_3}{(C_2 \cdot C_3 + C_1 \cdot C_3 + C_1 \cdot C_2)} = \frac{2 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^{-6} \cdot 6 \cdot 10^{-6}}{(3 \cdot 10^{-6} \cdot 6 \cdot 10^{-6} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot 6 \cdot 10^{-6} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^{-6})} \text{F} = 1 \cdot 10^{-6} \text{F} = 1 \mu\text{F}$$

$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3 = C \cdot U = 1 \cdot 10^{-6} \cdot 6 \text{C} = 6 \cdot 10^{-6} \text{C}$$


$$U_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{6 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-6}} \text{V} = 3 \text{V}$$

$$U_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{6 \cdot 10^{-6}}{3 \cdot 10^{-6}} \text{V} = 2 \text{V}$$

$$U_3 = \frac{Q_3}{C_3} = \frac{6 \cdot 10^{-6}}{6 \cdot 10^{-6}} \text{V} = 1 \text{V}$$

Kontrola:  $U_1 + U_2 + U_3 = 3 + 2 + 1 \text{V} = 6 \text{V}$  souhlasí s napětím zdroje.

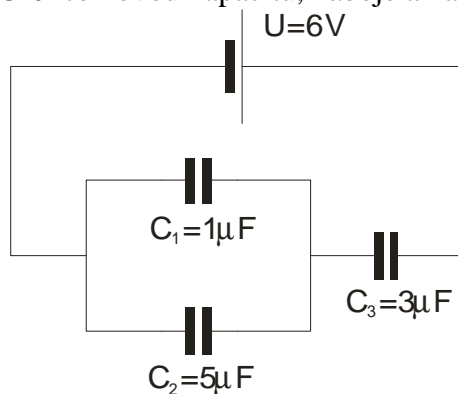
**Př. 3:** Urči celkovou kapacitu, náboje a napětí na všech kondenzátorech u následujícího zapojení.



**Problém:** Není to ani paralelní ani sériové zapojení  $\Rightarrow$  budu postupně zjednodušovat obvod


spojím kondenzátory  $C_1$  a  $C_2$ , jsou zapojeny paralelně:
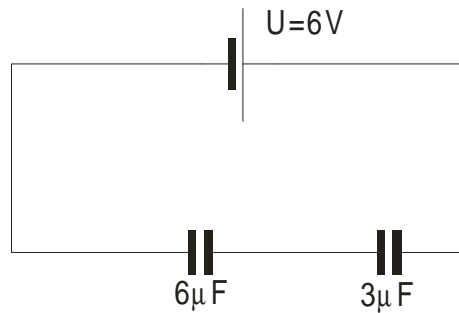
$$C = C_1 + C_2 = 1 \cdot 10^{-6} + 5 \cdot 10^{-6} = 6 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 6 \mu\text{F}$$




Oba zbývající kondenzátory jsou zapojeny sériově:
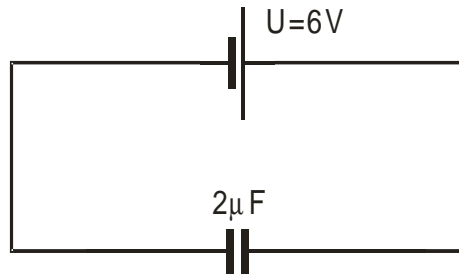
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{6 \cdot 10^{-6}} + \frac{1}{3 \cdot 10^{-6}} \Rightarrow C = 2 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$



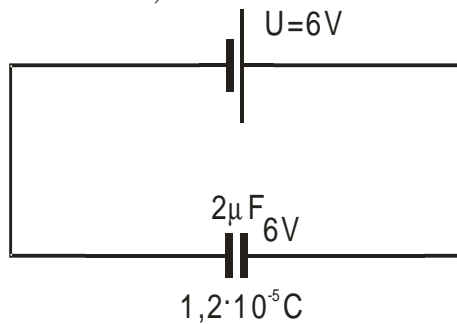Spočítám náboj:  $Q = C \cdot U = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 6 \text{ V} = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ C}$




Vracím se zpět ke složitějším schémátům a dopočítávám náboje a napětí.


Kondenzátory jsou zapojeny sériově  $\Rightarrow$  mají stejný náboj jako kondenzátor, který je nahradil

Dopočtu napětí:

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{1,2 \cdot 10^{-5}}{6 \cdot 10^{-6}} \text{ V} = 2 \text{ V}$$
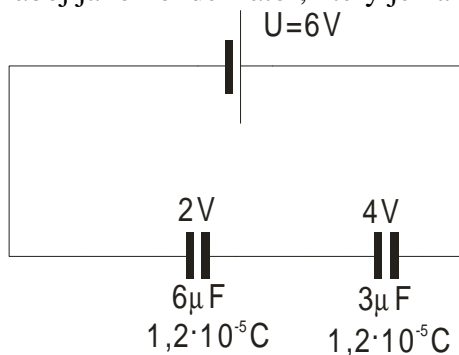
$$U = \frac{Q}{C} = \frac{1,2 \cdot 10^{-5}}{3 \cdot 10^{-6}} \text{ V} = 4 \text{ V}$$



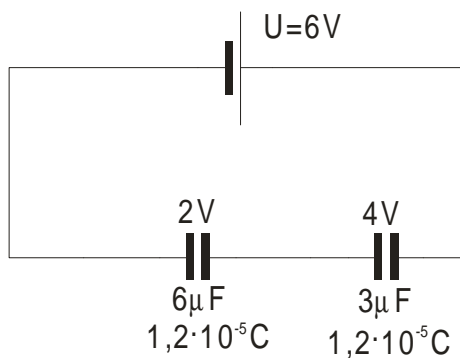


Kontrola:

$$U_1 + U_2 = 2 + 4 \text{ V} = 6 \text{ V}$$

Kondenzátory byly zapojeny paralelně  $\Rightarrow$  mají stejné napětí jako kondenzátor, který je nahradil


$$Q = C \cdot U = 1 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \text{ C} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$
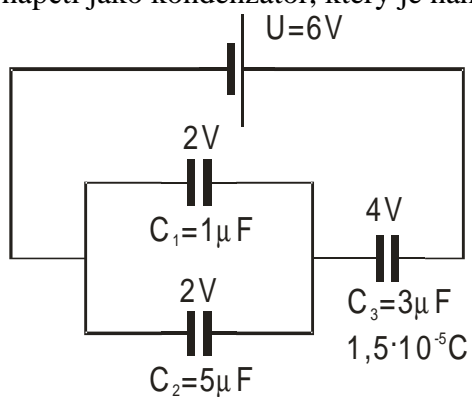
$$Q = C \cdot U = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \text{ C} = 10^{-5} \text{ C}$$



Kontrola:
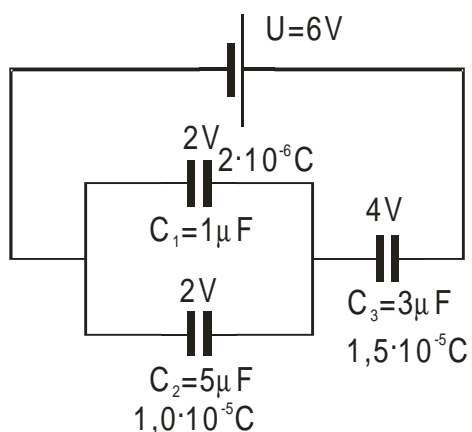
$$Q_1 + Q_2 = 2 \cdot 10^{-6} + 10^{-5} \text{ C} = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ C}$$



**Hotovo**

**Shrnutí:** Při sériovém zapojení kondenzátorů sčítám převrácené hodnoty. Výsledná kapacita je menší než nejmenší ze sčítaných kapacit.